


## 5) Unipolare Transistoren

(21)

### 5.1) Sperrschicht - Feldeffekttransistor (FE)


- n-Kanal und p-Kanal-Typen, Grundaufbau

•  $I_D$  (drain)  $\rightarrow +12V$

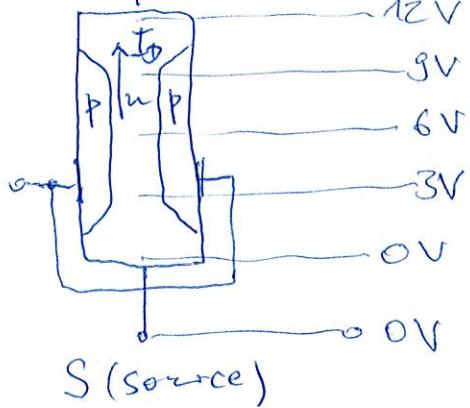

S (source)

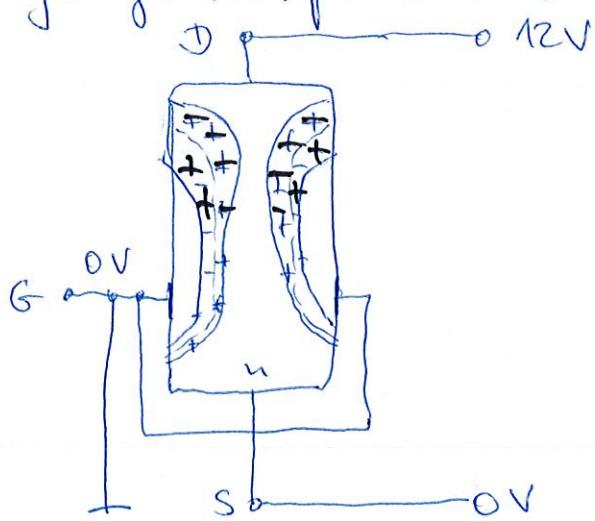
- wird eine Spannung  $U$  zwischen S (source) und D (drain) angelegt, fließt ein Elektronenstrom, der von der angelegten Spannung und dem Bahnwiderstand der n-Kristallstrecke abhängt
- beide p-Zonen sind leitend miteinander verbunden  $\rightarrow$  Anschluss G (gate)
- wird G an Nullpotential gelegt, also mit S verbunden, so sind die beiden pn-Übergänge in Sperrrichtung gepolt:





- Ausbildung zweier Sperrsichten (Raumladungszonen), die um so breiter sind, je größer die in Sperrrichtung wirksame Spannung ist  $\Rightarrow$  Sperrschicht nimmt von S nach D zu

• Entfernen U  $\rightarrow$   $I_D = 0$

- gelangt ein  $e^-$  in eine Sperrschicht, wird es in Richtung der neutralen n-Schicht gesausgedrängt
- als Stromwegpfad steht den  $e^-$  nur die neutrale n-Schicht  $\equiv$  Kanal zur Verfügung
- je negativer die Spannung  $U_{GS}$ , desto
  - + breiter die Sperrschichten
  - + geringer der Kanalquerschnitt
  - + größer der Kanalwiderstand
  - + kleiner der Strom  $I_D$
- dabei leistunglose Steuerung des Stromes durch  $I_D$  und  $U_{GS}$

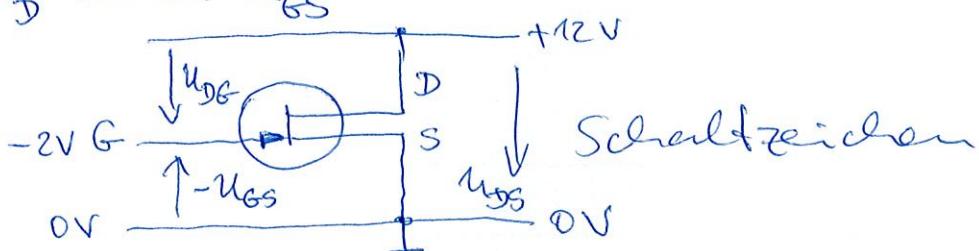


- Kennlinien:

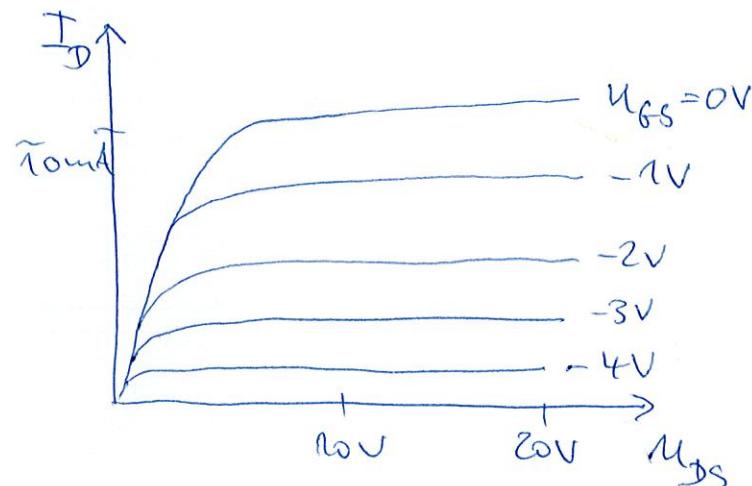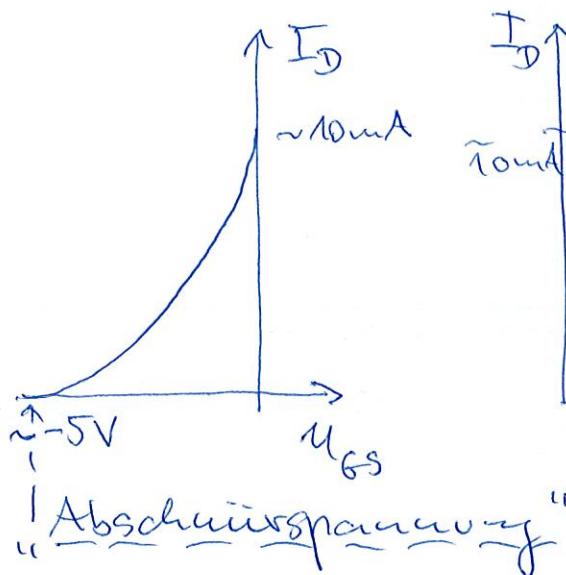

## 6 Operationsverstärker (OPV)
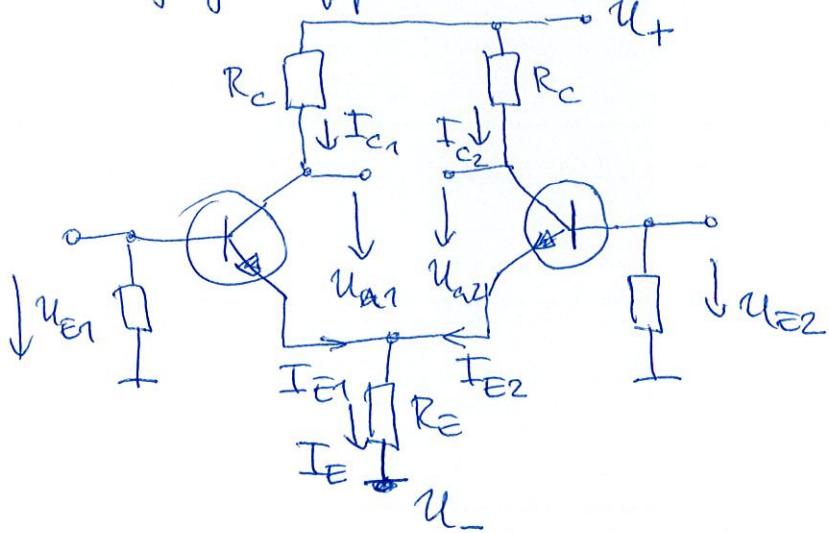
### 6.1 Differenzverstärker

- symmetrischer Aufbau mit zwei möglichst gleichen und thermisch eng gekoppelten Transistoren:



- zwei Spannungsquellen  $U_+$  und  $U_-$ , beide auf Massepotential bezogen
- für  $U_{E1} = U_{E2} = 0$ : (beide  $U_{BE}$  seien gleich)
 
$$I_E = \frac{U_- - U_{BE}}{R_E} = I_{E1} + I_{E2} \approx \text{mit } I_{E1} = I_{E2}$$

$$\Rightarrow I_E = I_B + I_C \approx I_C \Rightarrow I_{C1} = I_{C2}$$
 aus  $U_{A1} = U_+ - I_{C1}R_C$  und  $U_{A2} = U_+ - I_{C2}R_C$ 
 folgt  $U_{A1} = U_{A2}$
- für  $U_{E1} > U_{E2}$ :  $U_{BE1} > U_{BE2}$ , d.h.  $T_1$  wird stärker leitend als  $T_2$ 

$$\Rightarrow I_{E1} > I_{E2} \text{ und } I_{C1} > I_{C2}$$

$$\Rightarrow U_{A1} < U_{A2}$$

$$\Rightarrow U_{A12} = U_{A1} - U_{A2} < 0, \text{ d.h.}$$

$$\Delta U_A = V_D \Delta U_D = V_D (U_{E1} - U_{E2})$$

$$V_D: \underline{\text{Differenzverstärkung}} \quad (= \text{Spannungsverstärkung einer Differstufe})$$

- bei Änderung der Eingangsspannung  $U_D$  sind die Änderungen der einzelnen Ausgangsspannungen  $U_{A1}$  und  $U_{A2}$  entgegengesetzt gleich:

$$I_E = \text{const} = I_{E1} + I_{E2}$$

$$\Rightarrow \Delta I_{E1} = -\Delta I_{E2}, \Delta I_{C1} = -\Delta I_{C2}$$

$$\Rightarrow \Delta U_{A1} = -R_C \Delta I_{C1} = R_C \Delta I_{C2} = -\Delta U_{A2}$$

und damit

$$\Delta U_A = \Delta U_{A1} - \Delta U_{A2} = 2\Delta U_{A1}$$

$$\Delta U_{A1} = -\Delta U_{A2} = \frac{\Delta U_A}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta U_{A1}}{\Delta U_D} = -\frac{\Delta U_{A2}}{\Delta U_D} = \frac{V_D}{2}$$

### 6.1.1 Gleichaktverstärkung, -unterdrückung

- $I_E = \text{const}$  gilt jedoch nicht immer, denn liegt eine Gleichaktspannung  $U_{\text{gle}} = U_{E1} = U_{E2}$  an beiden Eingängen, ist

$$I_E = I_{E1} + I_{E2} = \frac{U_{RE}}{R_E} = \frac{U_{\text{gle}} - U_{BE} + U_-}{R_E} = I_E(U_{\text{gle}})$$

- mit  $U_- = \text{const}$  und  $U_{BE} \approx \text{const}$  gilt

Eindruck  
für Nachprüfung:  $\Delta I_E = \Delta I_{E1} + \Delta I_{E2} = \frac{\Delta U_{RE}}{R_E} \approx \frac{\Delta U_{\text{gle}}}{R_E}$

- wegen der Symmetrie der Schaltung ist

$$\Delta I_{E1} = \Delta I_{E2} = \frac{\Delta I_E}{2} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta U_{\text{gle}}}{R_E}$$

$$\Rightarrow \Delta U_{A1} = -R_C \Delta I_{E1} = -\frac{R_C}{R_E} \frac{\Delta U_{\text{gle}}}{2}$$


- Gleichaktverstärkung  $v_{\text{gle}}$ :

$$v_{\text{gle}} = \frac{\Delta U_{A1}}{\Delta U_{\text{gle}}} = \frac{\Delta U_{A2}}{\Delta U_{\text{gle}}} = -\frac{R_C}{2R_E}$$

- Forderung  $v_D \gg v_{\text{gle}}$ :

$$v_D \approx -\frac{R_C \beta}{r_{BE}} \gg v_{\text{gle}} = -\frac{R_C}{2R_E} \Rightarrow R_E \gg \frac{r_{BE}}{2\beta}$$

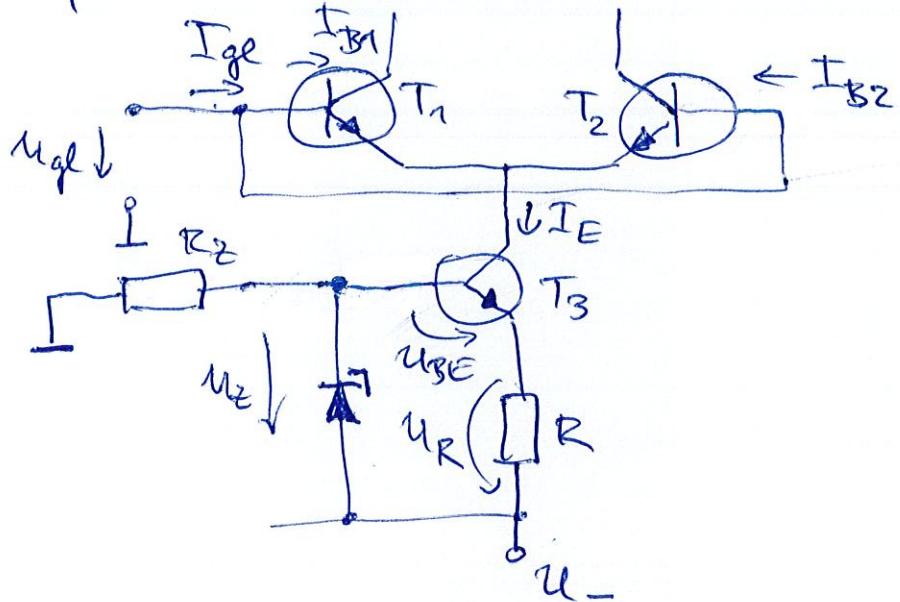- große Werte von  $R_E$  durch Konstantstromquelle erreichbar:



- $T_3$  gibt den Ausgangstrom

$$I_E = \frac{U_R}{R} = \frac{U_e - U_{BE}}{R} = \text{const}$$

an den Differenzverstärker  $T_1, T_2$  ab

- Gleichaktverstärkung  $G$ :

$$G = \frac{U_D}{U_{gl}} > 10^5$$


- Gleichaktausgangswiderstand  $r_{qe}$ :

$$r_{qe} = \frac{\Delta U_{gl}}{\Delta I_{qe}} = \frac{\Delta U_{gl}}{\Delta I_E} \beta = \beta R_E > 10^8 \Omega$$

- mit FET  $I_{qe} < 1 \mu\text{A}$

## Mehrstufiger Operationsverstärker

### Aufbau:

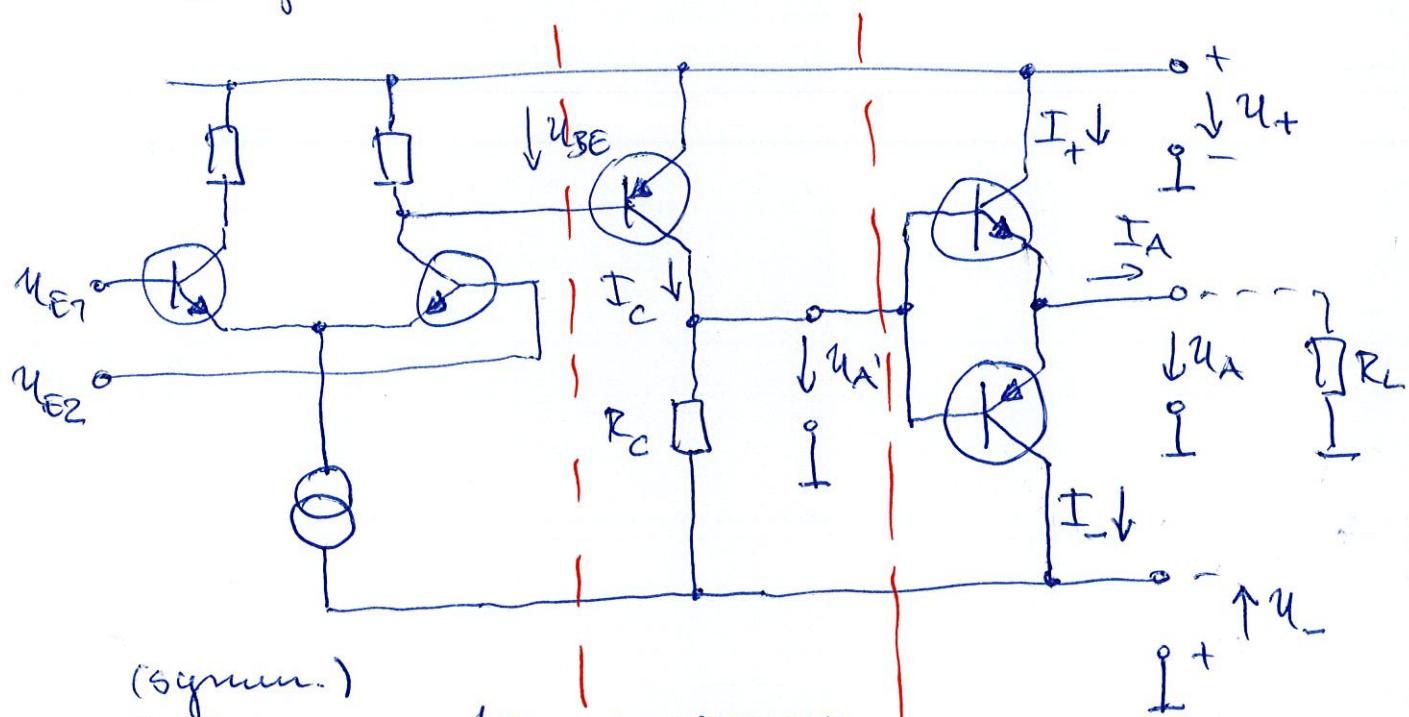

(symm.)

Differenzverstärker

Im Eingang mit  
hohem Gleichakt-  
Eingangswiderstand


ungsymm.  
Verstärker-  
stufe zur  
Erzeugung  
eines max.  
Spannungsp-  
ulses

Gegentakt -  
Endstufe  
mit nied-  
rigerem  
Ausgang

Gesamtverstärkung  $v_o = \frac{\Delta u_A}{\Delta u_g} = v_1 \cdot v_2 \dots$

als Produkt der einzelnen Verstärker-  
stufen heißt Leerlaufverstärkung


typische Werte:  $10^4 < v_o < 10^6$

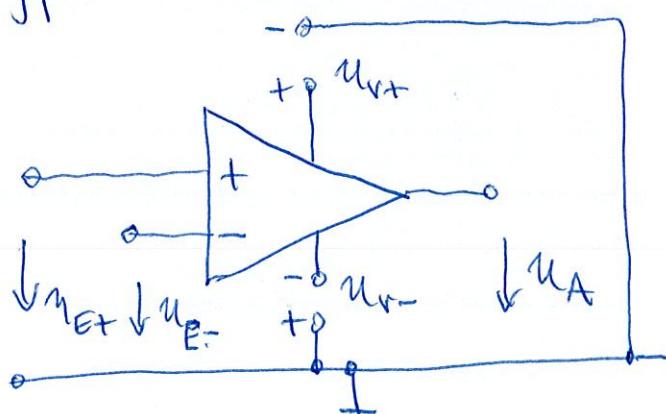

Schaltsymbol  
eines OPV


- Versorgungsspannungen werden nicht eingezeichnet
- Standardtyp: „741“

- „Kennlinie“ des OPV:

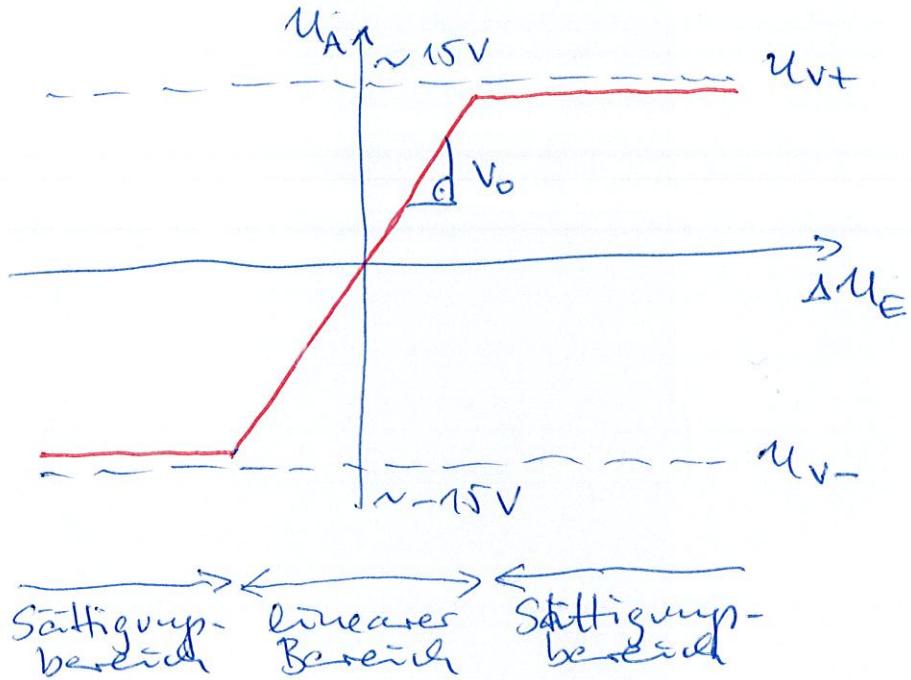

- linearer Bereich im  $\mu V/mV$ -Bereich, daher begrenkter Kopplung: Ausgangsspannung wird so auf den Eingang zurückgeführt, dass die Wirkung der Eingangsspannung abgeschwächt wird

### 6.2.1 Invertierender Verstärker

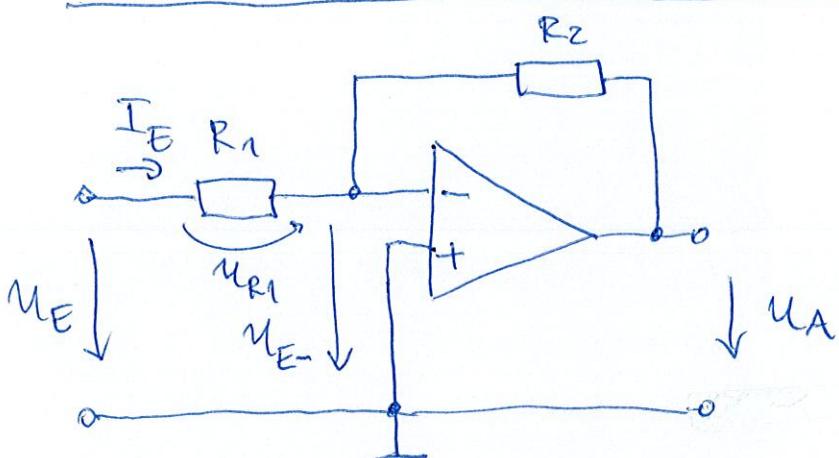

- es gilt stets  $U_A = V_o (U_{E+} - U_{E-})$  mit  $U_{E+} = 0$
- $U_{E-} = U_E - U_{R1} = U_E - I_E R_1$
- $U_E = (R_1 + R_2) I_E + U_A$
- $U_{E-} = U_E - (U_E - U_A) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- mit  $U_{E+} = 0$  ergibt dies:

$$U_A = V_o U_E \frac{1-k}{1-V_o k} \quad \text{mit}$$

$$k = \frac{R_1}{R_1 + R_2} : \underline{\text{koppelfaktor}}$$

$$\Rightarrow V_{KL} = \frac{U_A}{U_E} = V_o \frac{1-k}{1-V_o k} = \frac{1-k}{k} \frac{V_o k}{1-V_o k} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1-\frac{1}{V_o k}} \\ \approx -\frac{R_2}{R} \left(1 + \frac{1}{V_o k}\right) = -\frac{R_2}{R} \left(1 + \frac{1}{V_S}\right)$$

$V_{KL}$  = Klemmenverstärkung

$V_S = V_o k$  : Schleiferverstärkung

- fälsch  $1/V_S = 1/(V_o k) \ll 1$ , somit ist die Klemmenverstärkung nur durch die äußere Beschaltung gegeben

- idealer OPV:

$$+ V_o \rightarrow \infty$$

$$+ U_{E+} \approx U_{E-}$$


$$+ I_{E+} = I_{E-} = 0$$

- mit  $U_{E+} = U_{E-}$  und  $I_{E+} = 0$  muss auch der invertierende Eingang auf Nullpotential liegen  $\rightarrow$  virtuelle Masse
- $U_E$  fällt ganz an  $R_1$  ab, ebenso  $U_A$  ganz an  $R_2$ :

$$I_E = \frac{U_E}{R_1} = -I_A = -\frac{U_A}{R_2} \quad (\text{Knotenregel mit } I_{E-} = 0)$$


$$\Rightarrow U_A = -\frac{R_2}{R_1} U_E$$

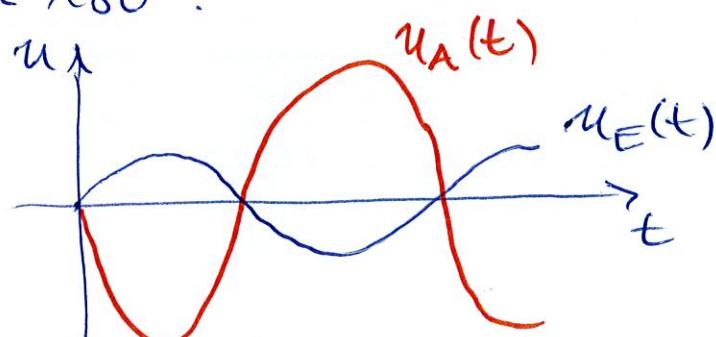- Eingangswiderstand:  $r_E = \frac{dU_E}{dI_E} = R_1$
- Minuszeichen bedeutet Phasendrehung um  $180^\circ$ :



## 6.2.2 Nichtinverstierender Verstärker (29)

(Elektrometerverstärker)

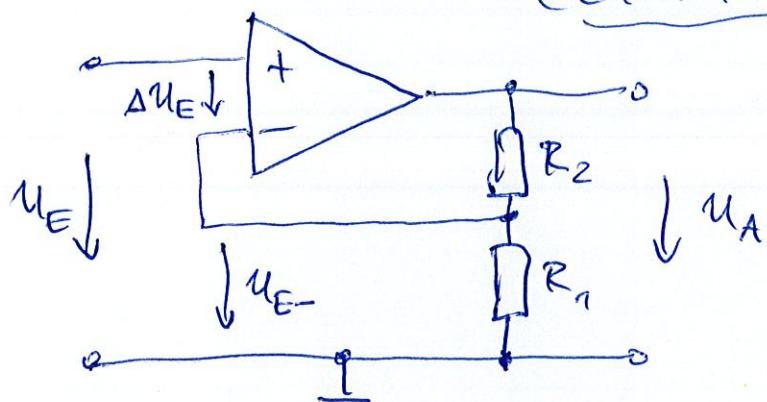

- Teil der Ausgangsspannung wird über einen Spannungssteiler  $R_1, R_2$  auf den invertierenden Eingang zurückgeführt:

$$U_{E+} = U_E$$

$$U_{E-} = U_A \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$\Rightarrow U_A = V_o (U_{E+} - U_{E-}) = V_o (U_E - U_A \frac{R_1}{R_1 + R_2}) \\ = V_o (U_E - k U_A) \quad \text{mit}$$

$$k = \frac{R_1}{R_1 + R_2} < 1 \quad (\text{Koppelfaktor})$$

$$\Rightarrow V_{KL} = \frac{U_A}{U_E} = \frac{V_o}{1 + k V_o} = \frac{1}{k} \frac{1}{1 + \frac{1}{k V_o}}$$


(Klemmenverstärkung)

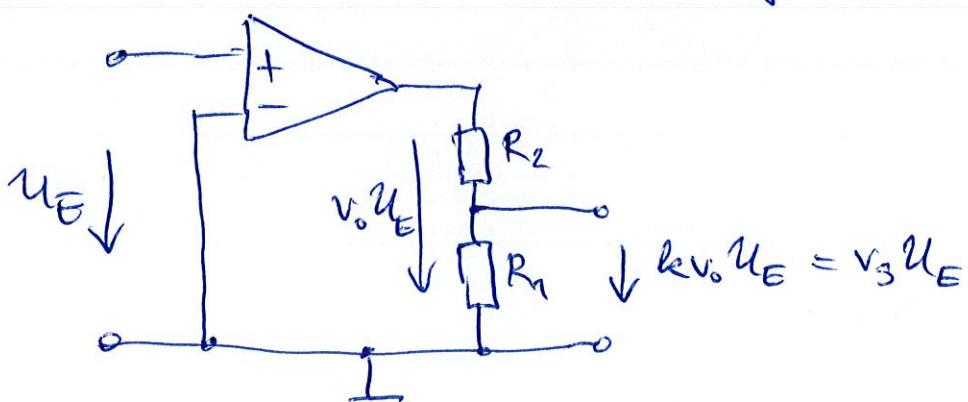$V_S = k V_o$  : Schleifenverstärkung  
(Verstärkung zwischen der Eingangsklemme und dem Ausgang ohne Gegenkopplung)





• für  $k v_o \gg 1$ :  $v_{ke} \approx \frac{1}{k} = \frac{R_n + R_2}{R_n} = 1 + \frac{R_2}{R_n}$  (30)

- keine Phasendrehung:

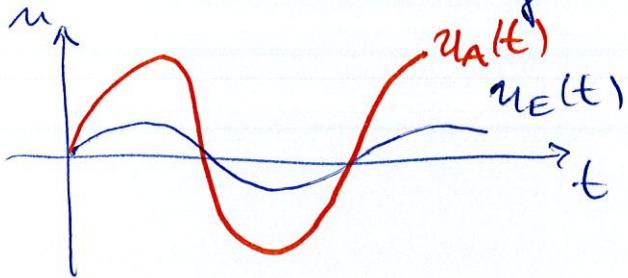

- Bandbreite:

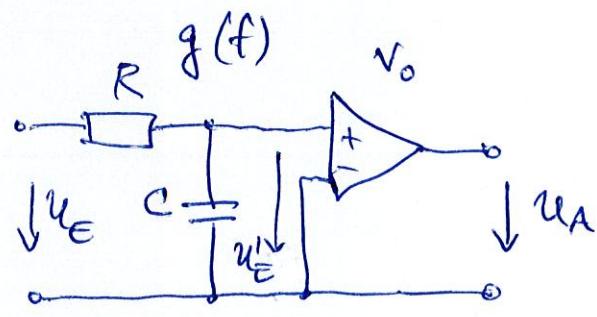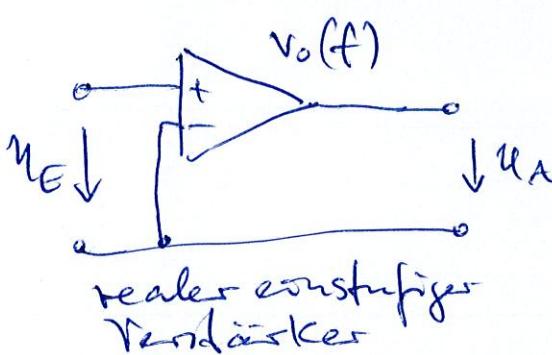


- Frequenzabhängigkeit der Verstärkung:

$$v_o(f) = v_o(0) \cdot g(f) \quad (\text{Übertragungsfkt. } g(f))$$

$$g(f) = \frac{x_c}{x_c + R} = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_g}} \quad \text{mit } f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\Rightarrow |v_o(f)| = \frac{v_o}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_g}\right)^2}}, \tan \varphi = -\frac{f}{f_g}$$

→ Tiefpassverhalten

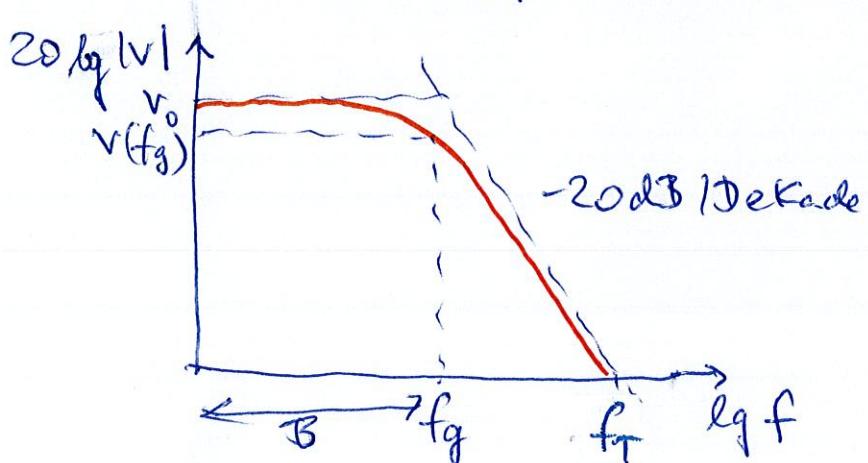

•  $f_T$ : Transitfrequenz ( $v_o(f_T) = 1$ )

•  $B$ : Bandbreite

• durch Gegenkopplung wird Bandbreite